



Universidade
de Brasília


Modelagem RTL Sequencial

Ricardo Jacobi

Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brasília

rjacobi@cic.unb.br

 

LAICO



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos


Exercício

 

LAICO

Three-state Drivers

 - A lógica “*three-state*” modela sinais não acionados, eletricamente flutuando
 - Conexão a barramentos
- Em SystemC, deve-se utilizar o tipo `sc_logic` para representar sinais em tri-state
- Atribui-se o valor 'Z' aos sinais ou portas do tipo `sc_logic` ou `sc_lv<>`





Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos


Exercício

 

LAICO

Three-state Buffer

```
SC_MODULE( tri_buffer ) {  
    sc_in<bool> en;  
    sc_in<sc_logic> d_in;  
    sc_out<sc_logic> d_out;  
  
    // Method for three-state driver  
    void t_buffer () {  
        if (en.read())  
            d_out.write(d_in.read());  
        else  
            d_out = sc_logic_Z;  
    }  
    // Constructor  
    SC_CTOR( tri_buffer ) {  
        SC_METHOD( t_buffer );  
        sensitive << en << d_in;  
    }  
};
```

 



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Decodificador tri-state

```
#include "systemc.h"
SC_MODULE (tri_decoder) {
    sc_in<bool> en;
    sc_in<sc_uint<3> > index;
    sc_out<sc_lv<8> > saida;

    void proc();

    SC_CTOR (tri_decoder) {
        SC_METHOD (proc);
        sensitive << en << index;
    }
};
```

Saída tipo
sc_lv<>



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Decodificador tri-state ...

```
void tri_decoder::proc() {  
    sc_lv<8> slogic = "00000000";  
  
    if (!en)  
        slogic = "ZZZZZZZZ"; // type cast  
    else  
        slogic[index.read()] = '1';  
    saida = slogic;  
}
```

Valor default:
evitar latches

Sinal local
temporário



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Decodificador tri-state ...

```
int sc_main (int argc, char * argv[]) {
```

```
    sc_signal<bool> habilita;
```

```
    sc_signal<sc_uint<3>> index;
```

```
    sc_signal<sc_lv<8>> saida;
```

```
    tri_decoder dec("Decoder");
```

```
    dec.en(habilita);
```

```
    dec.index(index);
```

```
    dec.saida(saida);
```

```
    tri_tb tb("tb");
```

```
    tb.en(habilita);
```

```
    tb.index(index);
```

```
    tb.saida(saida);
```

```
    ...
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Decodificador tri-state ...

...

```
sc_trace_file* trace_file = sc_create_vcd_trace_file("wave");
```

```
trace_file->set_time_unit(1.0, SC_NS);
```

```
sc_trace(trace_file, habilita, "habilita");
```

```
sc_trace(trace_file, index, "index");
```

```
sc_trace(trace_file, saida, "saida");
```

```
sc_start();
```

```
sc_close_vcd_trace_file(trace_file);
```

```
cout << "Criou wave.vcd" << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Decodificador tri-state ...

```
void tri_tb::drive() {  
    en = false; index = 3;  
    wait (1, SC_NS);  
    cout << sc_time_stamp() << " en: " << en << " index: " << index << " sai: " << saida << endl;  
  
    en = true; index = 3;  
    wait (1, SC_NS);  
        cout << sc_time_stamp() << " en: " << en << " index: "  
            << index << " sai: " << saida << endl;  
  
    ...  
    en = true; index = 7;  
    wait (1, SC_NS);  
    cout << sc_time_stamp() << " en: " << en << " index: "  
        << index << " sai: " << saida << endl;  
  
    en = false; index = 5;  
    wait (1, SC_NS);  
    cout << sc_time_stamp() << " en: " << en << " index: "  
        << index << " sai: " << saida << endl;  
}
```




Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Barramento Tri-State com Reg

```
SC_CTOR (tri_bus) {  
    SC_METHOD (proc);  
    sensitive << clk.pos();  
}  
  
void tri_bus::proc() {  
    sc_lv<BUSIZE> temp(sc_logic_Z);  
  
    if (!read)  
        mbus = temp;  
    else  
        mbus = cbus.read();  
}
```

Inicia sinal
com Z's



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy


Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Síntese Tri-State Bus

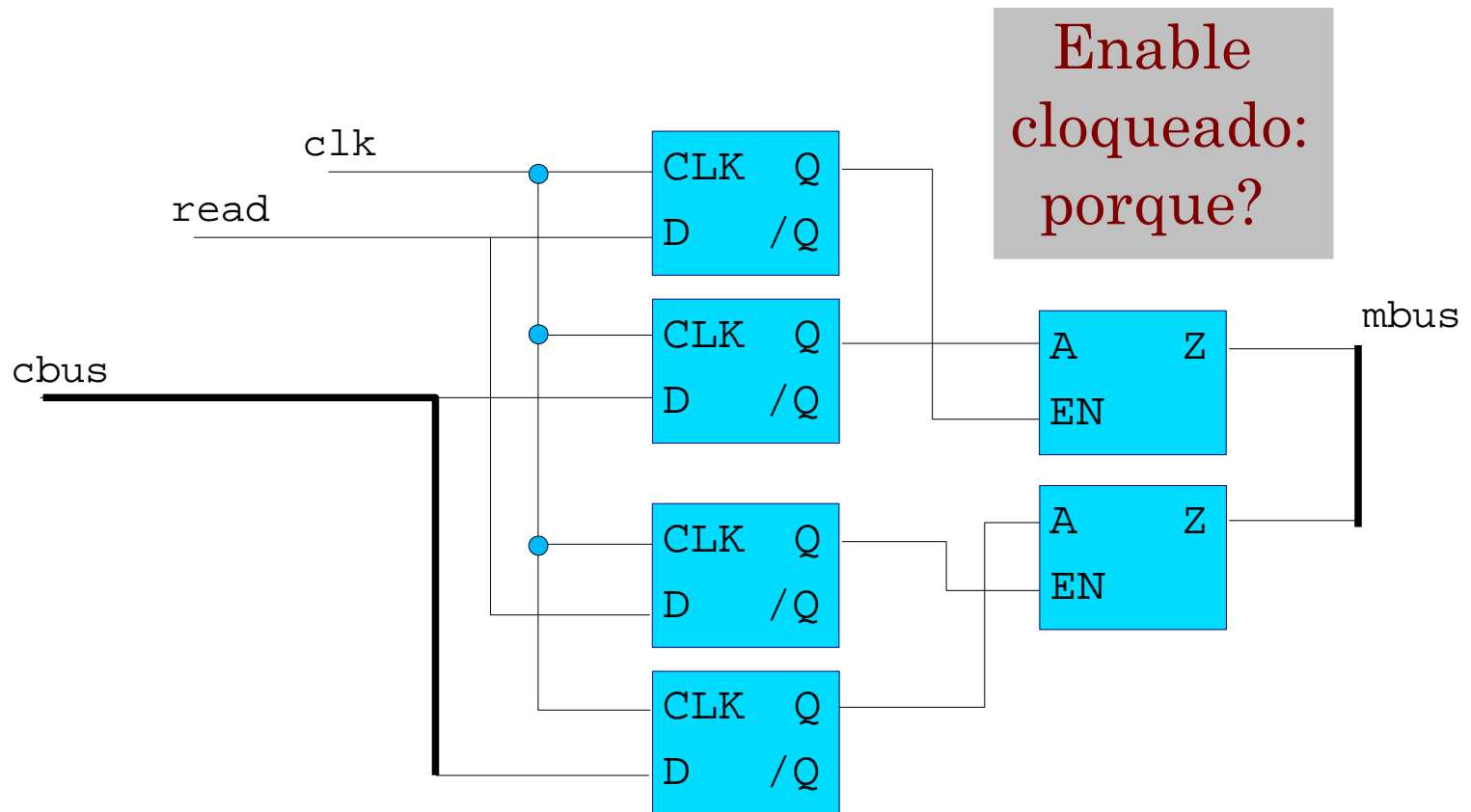



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Barramento

- O sinal `read` é amostrado na subida do relógio e a saída não muda de valor caso `read` seja alterado entre dois flancos do relógio
- Para evitar a inserção dos *flip-flops* extras pode-se criar um outro módulo sensível ao sinal `read`, que representa os *latches* tri-state de saída



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Barramento 3ST sem Reg

```
SC_MODULE( tristate_ex3 ) {
    sc_in<bool> in_sela, in_selb;
    sc_in_rv<1> in_a, in_b;
    sc_out_rv<1> out_1;
    void tristate_a(); // first three-state driver
    void tristate_b(); // second three-state driver
    SC_CTOR( tristate_ex3 ) { // Constructor
        SC_METHOD( tristate_a);
        sensitive << in_sela << in_a;
        SC_METHOD( tristate_b);
        sensitive << in_selb << in_b;
    }
};
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 


LAICO

Barramento 3ST sem Reg...

```
void tristate_ex3::tristate_a() {  
    if (in_sela.read()) {  
        out_1.write(in_a.read());  
    } else {  
        out_1.write("Z");  
    }  
}  
  
void tristate_ex3::tristate_b() {  
    if (in_selb.read()) {  
        out_1.write(in_b.read());  
    } else { out_1.write("Z");  
    }  
}
```

Síntese:

 



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Tri-State com Reg e Enable

```
// simple three-state buffer inference
#include "systemc.h"

SC_MODULE( tristate_ex5 ) {
    sc_in<bool> control;          sc_in<sc_logic> data;
    sc_out<sc_logic> ts_out;      sc_in_clk clk;
    sc_signal<sc_logic> temp; // sinal que interliga
                             processos

// Method for three-state driver
void tristate_fcn () {
    if (control.read()){ ts_out.write(temp);
    }else{ ts_out.write( Z );
    }
}
}
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Tri-State com Reg e Enable


```
// Method for sequential logic
```

```
void flop () {  
    temp = data.read();  
}
```

```
// Constructor
```

```
SC_CTOR( tristate_ex5 ) {  
    SC_METHOD( tristate_fcn );  
    sensitive << control << temp ;  
    SC_METHOD( flop );  
    sensitive << clk.pos();  
}  
};
```

Síntese:

 



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Máquinas de Estado

- Temos dois tipos de máquinas de estado, que se diferenciam na forma como as saídas são calculadas:
 - Mealy: saída depende do estado e das entradas, ou seja, pode dar respostas assíncronas
 - Moore: saída depende apenas do estado atual
 - O próximo estado em ambos os casos é calculado em função das entradas e do estado atual



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos


Exercício

 


LAICO

Máquinas de Estado

Mealy

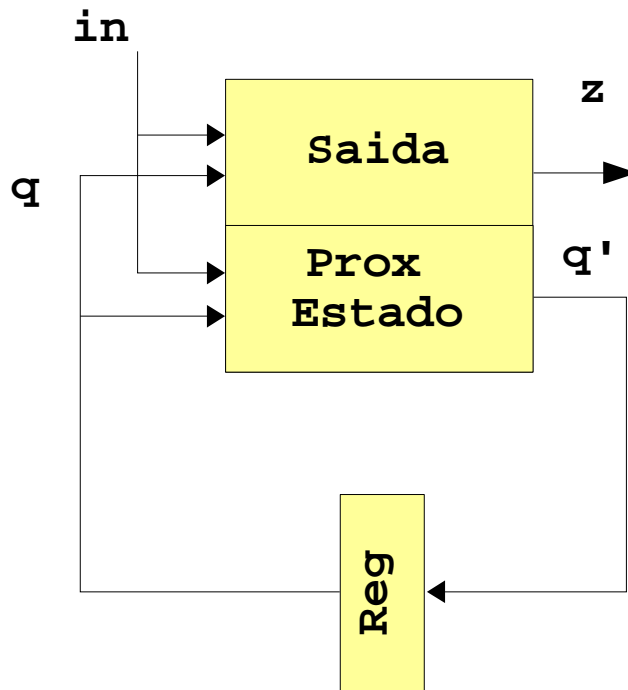

Moore

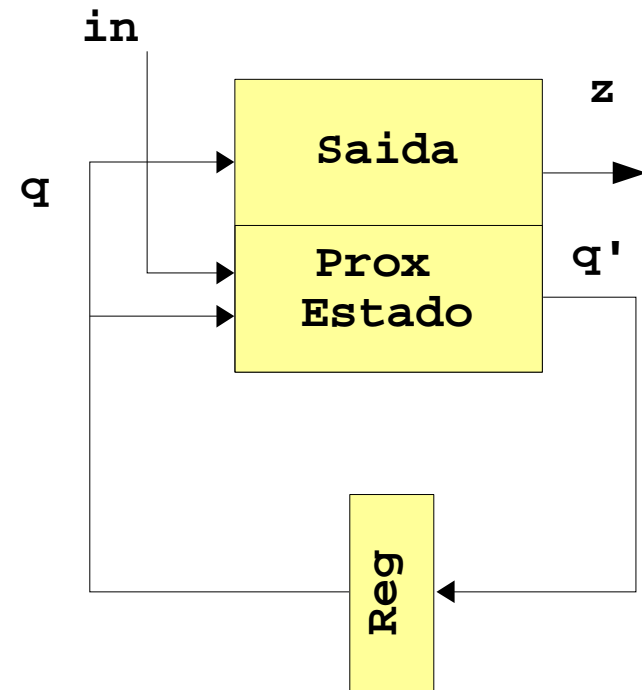



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Implementação de FSM

- Alternativas:
 - Um SC_METHOD para atualizar o registrador de estado e outro SC_METHOD para calcular as saídas e próximo estado
 - Um SC_METHOD para o registrador e dois outros para as funções de saída e próximo estado
 - Um único SC_METHOD para toda a máquina



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos


Exercício

 

LAICO

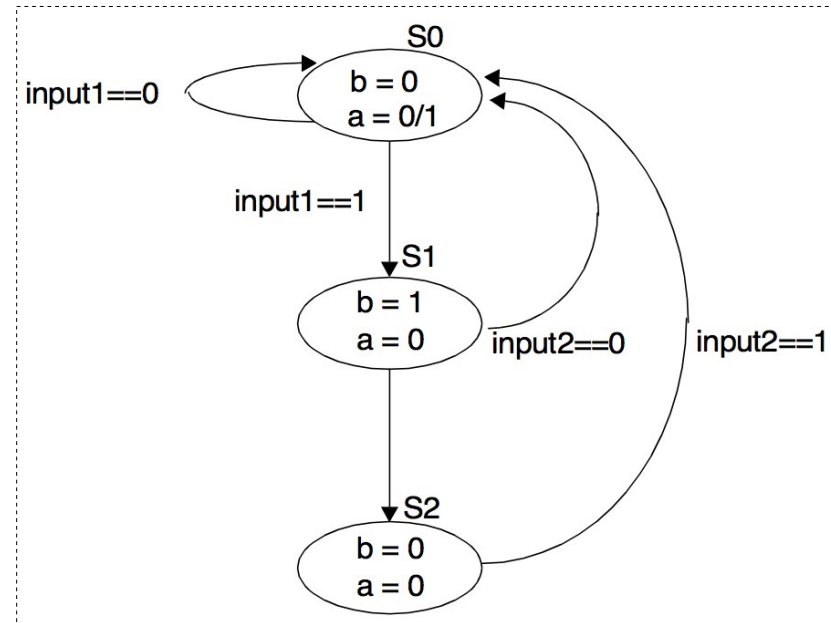Exemplo Mealy

```
SC_MODULE( ex_fsm_a ) {  
    sc_in_clk clk; sc_in<bool> rst, input1, input2;  
    sc_out<bool> a, b;  
    sc_signal<state_t> state, next_state;  
  
    void ns_op_logic();  
    void update_state();  
  
    SC_CTOR(ex_fsm_a) {  
        SC_METHOD(update_state);  
        sensitive << clk.pos();  
        SC_METHOD(ns_op_logic);  
        sensitive << state << input1 << input2;  
    }  
};
```





Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Exemplo Mealy

```
enum state_t { // enumerate states
    S0, S1, S2
};
```

```
void ex_fsm_a::update_state() {
    if (rst.read() == true)
        state = S0;
    else state = next_state;
}
```

Modela o registrador
de estados, atualizado
na transição do relógio

Reset síncrono



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Exemplo Mealy

```
void ex_fsm_a::ns_op_logic() {  
    // Determine next state and output logic  
    switch(state) {  
        case S0:    b.write(0); // saida depende das entradas  
                    if (input1.read() || input2.read()) a.write(1);  
                    else a.write(0);  
                    next_state=(input1.read() == 1)?S1:S0; break;  
        case S1:    a.write(0); b.write(1);  
                    next_state=(input2.read() == 1)?S2:S0; break;  
        case S2:    a.write(0); b.write(0);  
                    next_state = (input2.read() == 1)?S0:S2; break;  
        default:    a.write(0); b.write(0); next_state = S0; break;  
    }  
}
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Usando Três Processos

```
SC_MODULE ( fsm_b ) {  
    sc_in_clk clk; sc_in<bool> rst, input1, input2;  
    sc_out<bool> a, b;  
    sc_signal<state_t> state, next_state;  
  
    void ns_logic();           // lógica de próximo estado  
    void output_logic();      // lógica de saída  
    void update_state();      // registrador de estado  
    SC_CTOR(fsm_b){  
        SC_METHOD(update_state);  
        sensitive << clk.pos();  
        SC_METHOD(ns_logic);  
        sensitive << state << input1 << input2;  
        SC_METHOD(output_logic);  
        sensitive << state << input1 << input2; }  
    } ;
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Usando Três Processos ...

```
enum state_t { // enumerate states
               S0, S1, S2 };
```

```
void fsm_b::update_state() {
    if (rst.read() == true) state = S0;
    else state = next_state;
}
```

```
void fsm_b::output_logic() { // determine outputs
    a.write(state == S0 && (input1.read() || input2.read()));
    b.write(state == S1);
}
```



Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Uso de Três Processos ...

```
void fsm_b::ns_logic() { // Determine next state
    switch(state) {
        case S0: if (input1.read() == 1)
                    next_state = S1;
                else next_state = S0;
                break;
        case S1: if (input2.read() == 1)
                    next_state = S2;
                else next_state = S0; break;
        case S2: next_state = (input2.read()==1)?S0:S2;
                break;
        default: next_state = S0; break;
    }
}
```




Universidade
de Brasília

Three-state
Drivers

Three-state
Decoder


Three-state
Bus

Máquinas de
Estado

Máquinas de
Mealy

Máquinas de
Mealy:
2 processos

Exercício

 

LAICO

Exercício

- Modelar a máquina de estados Controlador de Tráfego em SystemC
 - Estrada principal e estrada secundária com sensor
 - Verde para a principal se sensor inativo
 - Sensor ativo: sistema circula parando em tempo longo no vermelho e um tempo curto no amarelo
 - Supor um cronômetro que, depois de acionado, retorna um sinal TC (tempo curto) e um sinal TL (tempo longo).