



Universidade  
de Brasília


# Modelagem RTL SystemC

Ricardo Jacobi

Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brasília

[jacobi@unb.br](mailto:jacobi@unb.br)

 

LAICO

# Módulos Combinacionais

---

- SC\_MODULE:
  - Define os componentes, de forma possivelmente hierárquica
  - `sc_in<T>` e `sc_out<T>` definem as entradas e saídas
- SC\_METHOD
  - Descreve o comportamento de cada componente
  - Sensível às entradas do componente

# Estrutura do Arquivo

- # includes
- SC\_MODULE (componente)
  - sc\_in<T> entradas
  - sc\_out<T> saidas
  - SC\_CTOR(componente) { // construtor
    - SC\_METHOD(proc1);
    - sensitive << in1 << in2 << ... ;
    - SC\_METHOD(proc2);
    - sensitive << in1 << in2 << ... ;
  - void proc1 () { ... }
  - void proc2 () { ... }



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Descrição Estrutural...

```
SC_MODULE (mux3_1) {  
    sc_in<bool> x0, x1, x2;  
    sc_in<sc_lv<2>> sel;  
    sc_out<bool> z;  
    SC_CTOR (mux3_1) {  
        SC_METHOD(proc);  
        sensitive << x0 << x1 << x2 << sel;  
    }  
    void proc() {  
        switch (sel) {  
            case "00": z = x0; break;  
            case "01": z = x1; break;  
            case "10": z = x2; break;  
            default : z = 0; break;  
        }  
    }  
};
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops


Inferência

Registrador

 

LAICO

# Exemplo: ULA MIPS

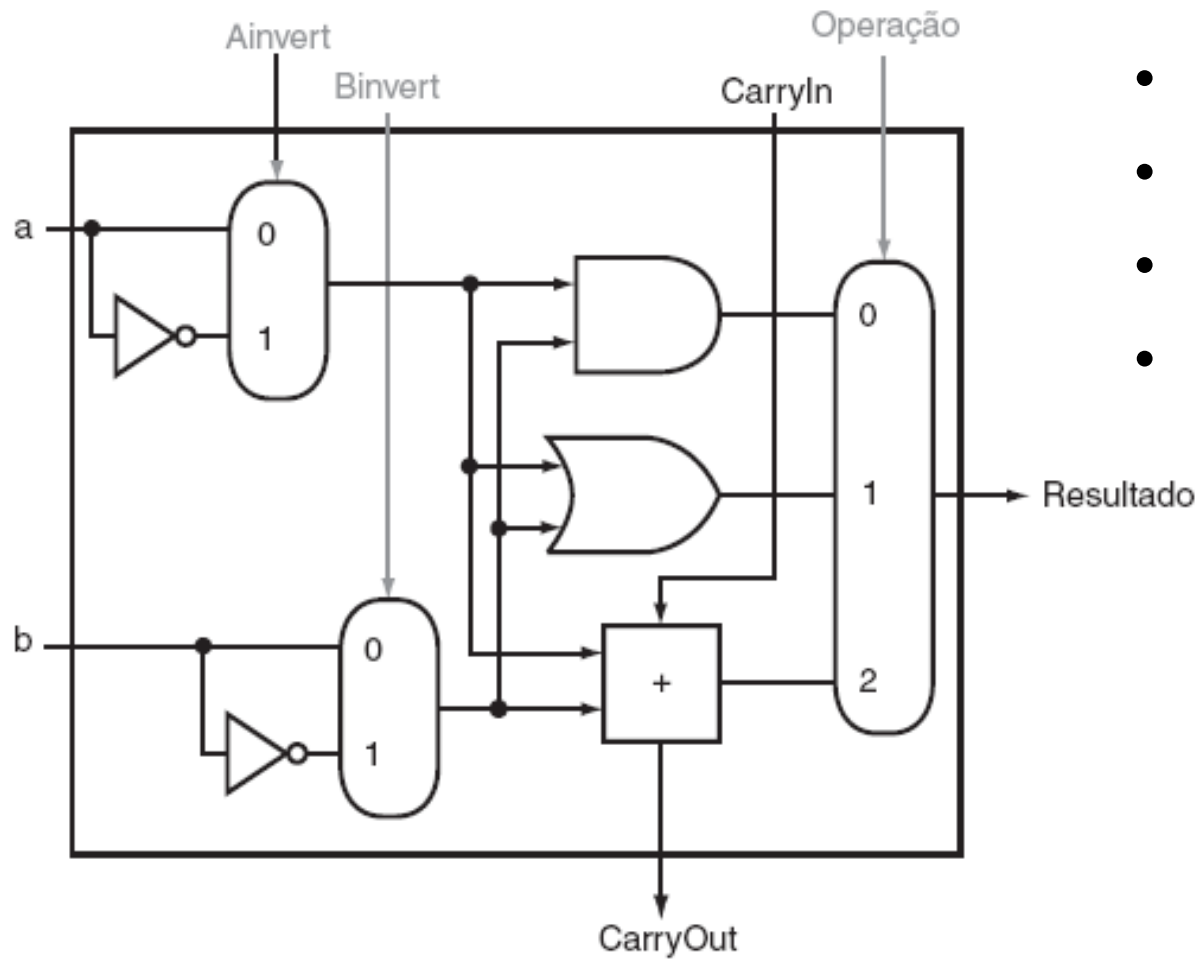

- Inversor
- Multiplexador
- Porta E
- Porta OU
- Somador



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Descrição Estrutural

```
#include "systemc.h"
```

```
SC_MODULE (p_e) {
```

```
  sc_in<bool> a, b;
```

```
  sc_out<bool> z;
```

```
  SC_CTOR(p_e) {
```

```
    SC_METHOD(exec);
```

```
    sensitive << a << b;
```

```
  }
```

```
  void exec() {
```

```
    z = a & b;
```

```
  }
```

```
};
```

```
#include "systemc.h"
```

```
SC_MODULE (p_ou) {
```

```
  sc_in<bool> a, b;
```

```
  sc_out<bool> z;
```

```
  SC_CTOR(p_ou) {
```

```
    SC_METHOD(exec);
```

```
    sensitive << a << b;
```

```
  }
```

```
  void exec() {
```

```
    z = a | b;
```

```
  }
```

```
};
```

# Descrição Estrutural...

```
SC_MODULE (fa) {
    sc_in<bool> x, y, vem;
    sc_out<bool> soma, vai;
```

```
    SC_CTOR (fa) {
    SC_METHOD(proc);
        sensitive << x << y << vem;
    }
```

```
    void proc() {
        soma = x ^ y ^ vem;
        vai = x&y | x&vem | y&vem;
    }
```

```
};
```

```
SC_MODULE (mux2_1) {
    sc_in<bool> x0, x1, s;
    sc_out<bool> z;
```

```
    SC_CTOR (mux2_1) {
    SC_METHOD(proc);
        sensitive << x0 << x1 << s;
    }
```

```
    void proc() {
        if (s == true)
            z = x1;
        else
            z = x0;
```

```
    }
};
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Descrição Estrutural...

```
SC_MODULE (ula) {  
  sc_in<bool> a, b, ainv, binv, vem;  
  sc_in<sc_uint<2> > op;  
  sc_out<bool> sai, vai;  
  
  sc_signal<bool> t0, t1, t2, t3, t4, ia, ib;
```

```
  p_e *pe;  
  p_ou *pou;  
  fa *pfa;  
  mux2_1 *pmux20;  
  mux2_1 *pmux21;  
  mux3_1 *pmux3;
```

```
  SC_CTOR (ula) {  
    pe = new p_e("pe");  
    pou = new p_ou("pou");  
    pfa = new fa("pfa");  
    pmux20 = new mux2_1("pmux20");  
    pmux21 = new mux2_1("pmux21");  
    pmux3 = new mux3_1("pmux3");
```

```
    pmux20->x0(a); pmux20->x1(ia);  
    pmux20->s(ainv); pmux20->z(t0);
```

```
    pmux21->x0(b); pmux21->x1(ib);  
    pmux21->s(binv); pmux21->z(t1);
```

```
    pe->a(t0); pe->b(t1); pe->z(t2);
```

```
    pou->a(t0); pou->b(t1); pou->z(t3);
```

```
    pfa->x(t0); pfa->y(t1); pfa->vem(vem);  
    pfa->soma(t4); pfa->vai(vai);
```

```
    pmux3->x0(t2); pmux3->x1(t3); pmux3->x2(t4);  
    pmux3->sel(op); pmux3->z(sai);
```

```
    SC_METHOD(inv1);  
    sensitive << a;  
    SC_METHOD(inv2);  
    sensitive << b;  
  }
```





Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 


LAICO

# Descrição Comportamental

```
void ula::exec() {  
    bool and_out, or_out, soma, vai;  
    bool ta, tb;  
  
    ta = a ^ ainv;  
    tb = b ^ binv;  
  
    and_out = ta & tb;  
    or_out = ta | tb;  
    soma = ta ^ tb ^ vem;  
    vai = ta&tb | ta&vem | tb&vem;  
  
    switch (op.read()) {  
        case 0: sai = and_out; break;  
        case 1: sai = or_out; break;  
        case 2: sai = soma; break;  
        default: sai = 0; break;  
    }  
}
```
 
# Verificando a ULA

- Estrutura Driver => DUV => Monitor
  - Driver gera estímulos
  - DUV processa e gera as saídas
  - Monitor processa os resultados



DUV: Device Under Verification

# Driver e Monitor

- SC\_THREAD(Driver)
  - Acessa o DUV apenas através de sua interface
  - Saídas do Driver são as entradas do DUV
  - Gera estímulos e utiliza wait() para avançar o tempo de simulação
- SC\_METHOD(Monitor)
  - Acessa o DUV apenas através de sua interface
  - Entradas do Monitor são as saídas do DUV
  - Método sensível aos eventos na saída do DUV
  - Usualmente imprime o tempo de simulação



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# driver.h

```
#include "systemc.h"
```

```
SC_MODULE(driver) {
```

```
    sc_out<bool> a, b, ainv, binv, vem;    // entradas da ULA
```

```
    sc_out<sc_uint<2>> op;                // sao saidas do driver
```

```
    SC_CTOR(driver) {
```

```
        SC_THREAD(exec);
```

```
    }
```

```
    void exec();
```

```
};
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# driver.cpp

```
void driver::exec() {  
    cout << "Verificando operacao AND: \n";  
    a = 0; b = 0; ainv = 0; binv = 0; vem = 0; op = 0;  
    wait(1, SC_NS);  
    //cout << "a/b/ai/bi/ci/op :" <<a<<b<<ainv<<binv<<vem<<op << endl;  
    a = 0; b = 1; ainv = 0; binv = 0; vem = 0; op = 0;  
    wait(1, SC_NS);  
    //cout << "a/b/ai/bi/ci/op :" <<a<<b<<ainv<<binv<<vem<<op<< endl;  
    a = 1; b = 0; ainv = 0; binv = 0; vem = 0; op = 0;  
    wait(1, SC_NS);  
    //cout << "a/b/ai/bi/ci/op :" <<a<<b<<ainv<<binv<<vem<<op<< endl;  
    a = 1; b = 1; ainv = 0; binv = 0; vem = 0; op = 0;  
    wait(1, SC_NS);  
    //cout << "a/b/ai/bi/ci/op :" <<a<<b<<ainv<<binv<<vem<<op<< endl;  
    ...  
}
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# monitor.h

```
SC_MODULE(monitor) {  
    sc_in<bool> sai, vai;  
  
    SC_CTOR(monitor) {  
        SC_METHOD(exec);  
        sensitive << sai << vai;  
    }  
  
    void exec() {  
        std::cout << sc_time_stamp() << " : sai / vai = "  
        << sai << " / " << vai << endl;  
    }  
};
```

# Rastreamento de Sinais

---

- SystemC permite o rastreamento de sinais visando a exibição de formas de onda
- Usa o formato VCD (*Value Change Dump*) que representa textualmente as variações dos sinais
- Visualização:
  - gtkwave
  - dinotrace
  - ... vários outros

# Rastreando Sinais...

```
namespace sc_core {  
    class sc_trace_file {  
        public:  
            virtual void  
                set_time_unit( double , sc_time_unit ) = 0;  
                implementation-defined  
    };  
    sc_trace_file*  
        sc_create_vcd_trace_file( const char* name );  
    void sc_close_vcd_trace_file( sc_trace_file* tf );  
    void sc_write_comment( sc_trace_file* tf ,  
                           const std::string& comment );  
    void sc_trace ...  
}
```



# Rastreando Sinais...

- Ex:

// cria arquivo de rastreamento

```
sc_trace_file* trace_file = sc_create_vcd_trace_file("wave");
```

```
trace_file->set_time_unit(1.0, SC_NS);
```

// seta unidade de simulação

```
sc_trace(trace_file, a, "a");
```

// define sinais a rastrear

```
sc_trace(trace_file, b, "b");
```

```
sc_trace(trace_file, ci, "ci");
```

```
sc_trace(trace_file, res, "res");
```

```
sc_trace(trace_file, vai, "vai");
```

```
sc_start();
```

// simulação

```
sc_close_vcd_trace_file(trace_file);
```

// fecha arquivo de rastreamento

```
cout << "Criou wave.vcd" << endl;
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

**Lógica  
Síncrona**

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Lógica Síncrona

---

- modelamento de flip-flops
- com set/reset assíncrono
- com set/reset síncrono
- latches

# Flip-flops

- São definidos a partir da lista de sensibilidade, fazendo o método sensível a borda de um sinal

```
SC_MODULE (biestavel) {
    sc_in<bool> d, clk;
    sc_out<bool> q, qb;

    void proc();

    SC_CTOR (biestavel) {
        SC_METHOD (proc);
        sensitive << clk.pos();
    }
};
```

```
void biestavel::proc() {
    q = d;
    qb = !d;
}
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Verificação

```
SC_MODULE (driver) {
    sc_out<bool> d, clk;

    void drive();

    SC_CTOR(driver) {
        SC_THREAD(drive);
    }
};

void driver::drive() {
    d = 1; clk = 0; wait(10, SC_NS);
    clk = 1; wait(10, SC_NS);
    clk = 0; wait(10, SC_NS);
    d = 1; clk = 0; wait(10, SC_NS);
}
```



Universidade  
de Brasília

Combinac.

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Verificação...

```
SC_MODULE (monitor) {
    sc_in<bool> q, qb, clk;

    void monitora ();

    SC_CTOR(monitor) {
        SC_METHOD (monitora);
        sensitive << q << qb << clk;
    }
};

void monitor::monitora() {
    cout << "Tempo " << sc_time_stamp() << " : ";
    cout << " (q, qb, clk) = " << q << qb << clk << endl;
}
```

# Inferência


---

- Portas e sinais atribuídos sob controle da transição de um sinal são inferidos como flip-flops
- A mesma descrição vale para registradores, com largura de  $n$  bits
- Cada processo pode ser sensível ou a transição ou ao evento, mas não a ambos
- Apenas sinais e portas do tipo booleano podem ser sensíveis a borda



Universidade  
de Brasília

 Combinational  
Estrutura  
ULA MIPS  
Verificação  
Lógica  
Síncrona  
Flip-flops  
Inferência  
**Registrador**



# Registradores

```
SC_MODULE (registrador) {
    sc_in<sc_uint<WIDTH> > regIn;
    sc_in<bool> clk;
    sc_out<sc_uint<WIDTH> > regOut;

    void proc();

    SC_CTOR (registrador) {
        SC_METHOD (proc);
        sensitive << clk.neg();
    }
};

void registrador::proc() {
    regOut = regIn;
}

void driver::drive() {
    regD = "10000001"; clk = 0;
    wait(10, SC_NS);
    clk = 1;
    wait(10, SC_NS);
    clk = 0;
    wait(10, SC_NS);
    regD = "00001111"; clk = 0;
    wait(10, SC_NS);
}
```

# Banco de Registradores

---

- Considerando como exemplo o banco de registradores do MIPS:
  - 32 registradores de 32 bits
  - Leitura simultânea de 2 registradores
    - 2 endereços de leitura (5 bits cada)
    - 2 saídas de 32 bits
  - Escrita de um registrador
    - 1 endereço de escrita
    - 1 entrada de dados de 32 bits
    - 1 sinal de habilitação de escrita (*wr*)
  - Registrador zero é a constante zero





Universidade  
de Brasília

Combinational

Structural

ULA MIPS


Verification

Logic  
Synchronous

Flip-flops

Inference

Register

 

LAICO

# Header BREG

```
SC_MODULE(breg_mips) {
    sc_in<sc_uint<32>> > dado;
    sc_in<sc_uint<5>> > ia, ib, iwr;
    sc_in<bool> clk, wr;
    sc_out<sc_uint<32>> > a, b;

    SC_CTOR(breg_mips) {
        SC_METHOD(write);      // método de escrita sensível à borda do relógio
        sensitive << clk.pos();
        SC_METHOD(read);       // método de leitura sensível à eventos
        sensitive << ia << ib << clk << iwr << wr; // prever qualquer evento
    }

    void write();
    void read();

private:
    sc_uint<32> breg[32];
};
```



Universidade  
de Brasília

Combinational

Estrutura

ULA MIPS


Verificação

Lógica  
Síncrona

Flip-flops

Inferência

Registrador

 

LAICO

# Código BREG

```
void breg_mips::read() {  
    // constante zero: basta retornar zero na leitura  
    a = (ia.read() == 0) ? (sc_uint<32>)0 : breg[ia.read()];  
    b = (ib.read() == 0) ? (sc_uint<32>)0 : breg[ib.read()];  
}  
  
void breg_mips::write() {  
    if (wr == 1)  
        breg[iwr.read()] = dado;  
}
```